



广工资源在线

更多试卷、资料尽在公众号



数字电子技术试卷 6

四、化简题（本大题共15分,每小题5分）

$L(A, B, C, D, E) = \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{B}\overline{C}D + \overline{B}C\overline{D} + \overline{B}C\overline{D} + \overline{B}C\overline{D} + \overline{B}C\overline{D}E$ 为最简与-或式。

2. 用卡诺图法化简: $Y(A,B,C,D) = \sum m(0, 2, 3, 4, 6, 12) + \sum d(7, 8, 10, 14)$

3. 用卡诺图法化简: $Y = A\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}\bar{B}C$

五、画图题 (本大题共 10 分,每小题 10 分)

1、采用异步清 0 法，将集成计数器 74LS161 构成 10 进制计数器，画出接线图。

六、分析题（本大题共30分）

2、试利用 JK 触发器设计一个同步八进制减法计数器。(15 分)